

CIRCUIT DIAGRAM

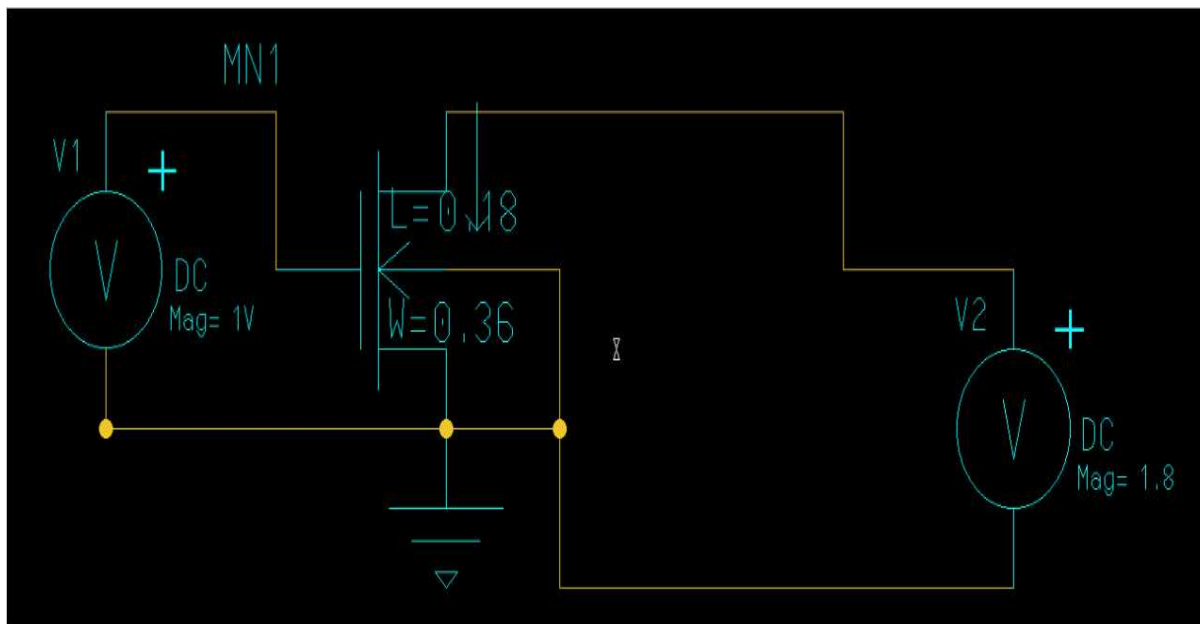


Fig 1. NMOS


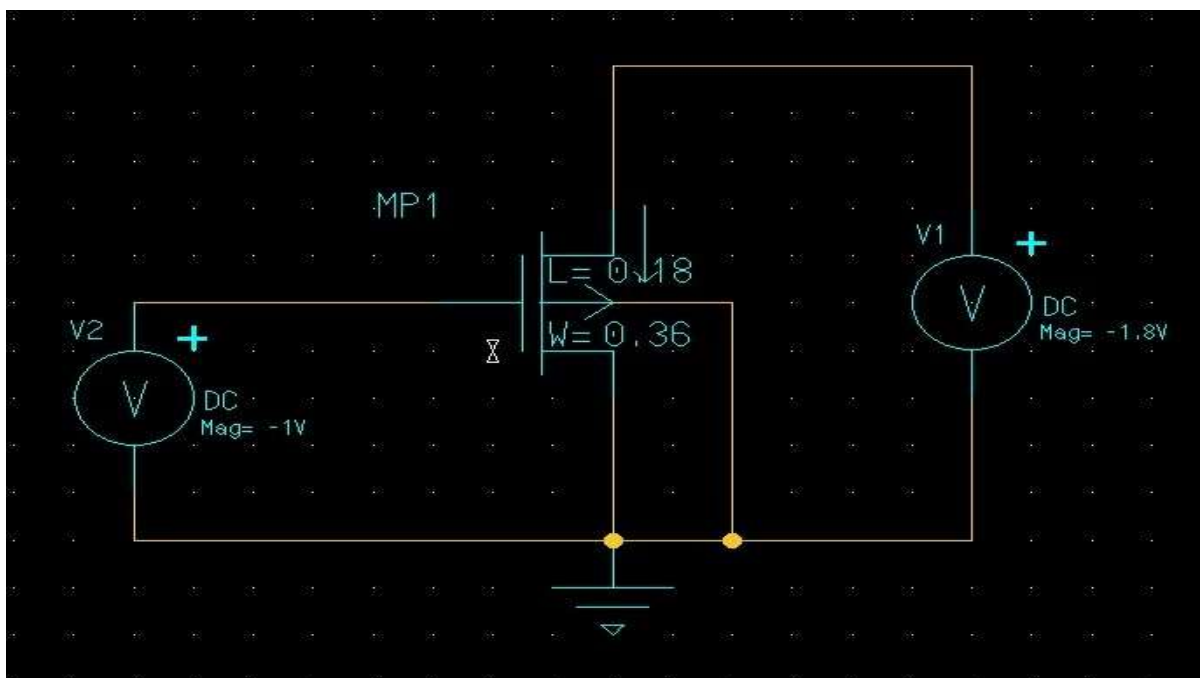


Fig 2. PMOS


Results

NMOS(180nm)


Id V/s Vgs

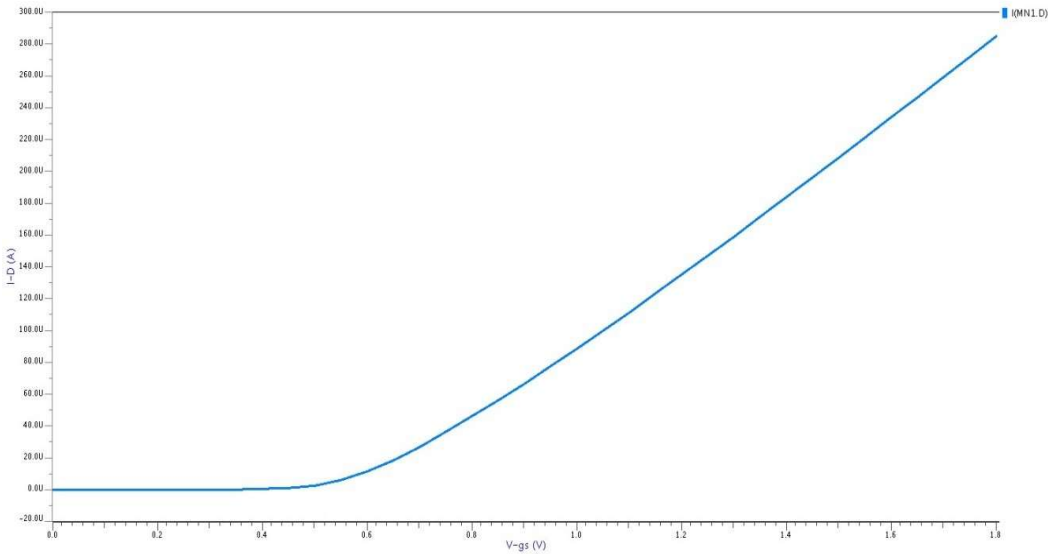


Id V/s Vds

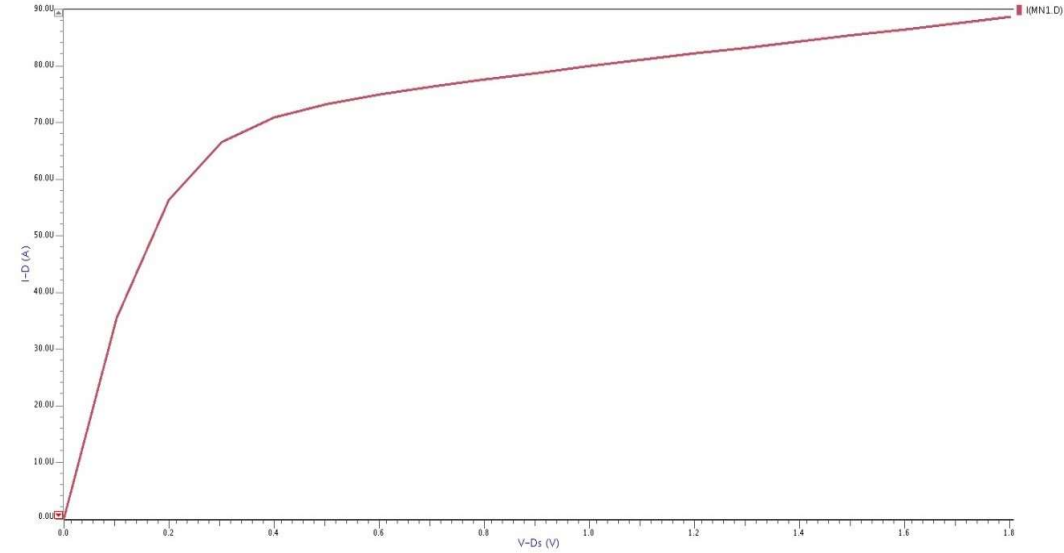

gm V/s Vgs

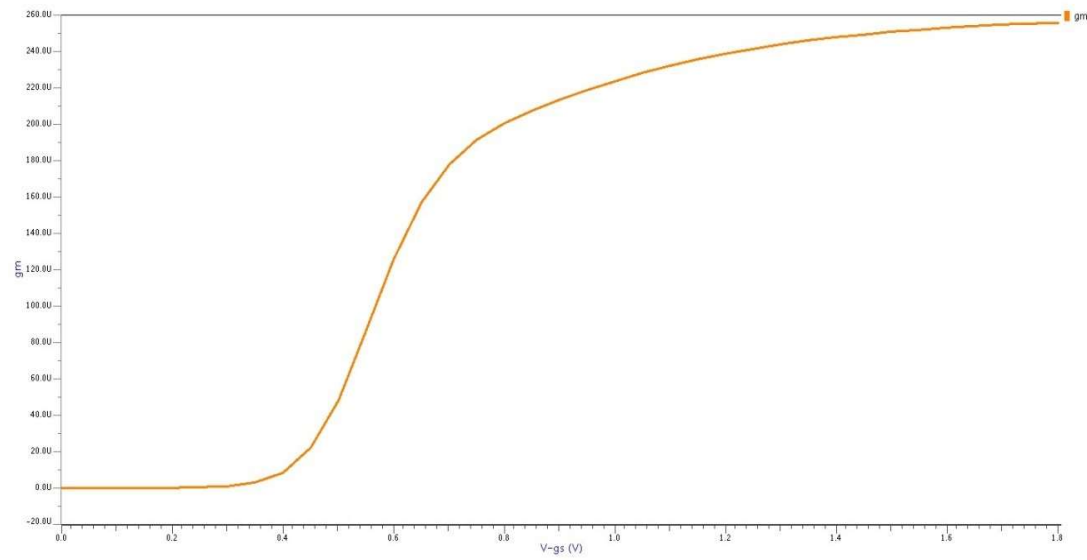

Early Voltage

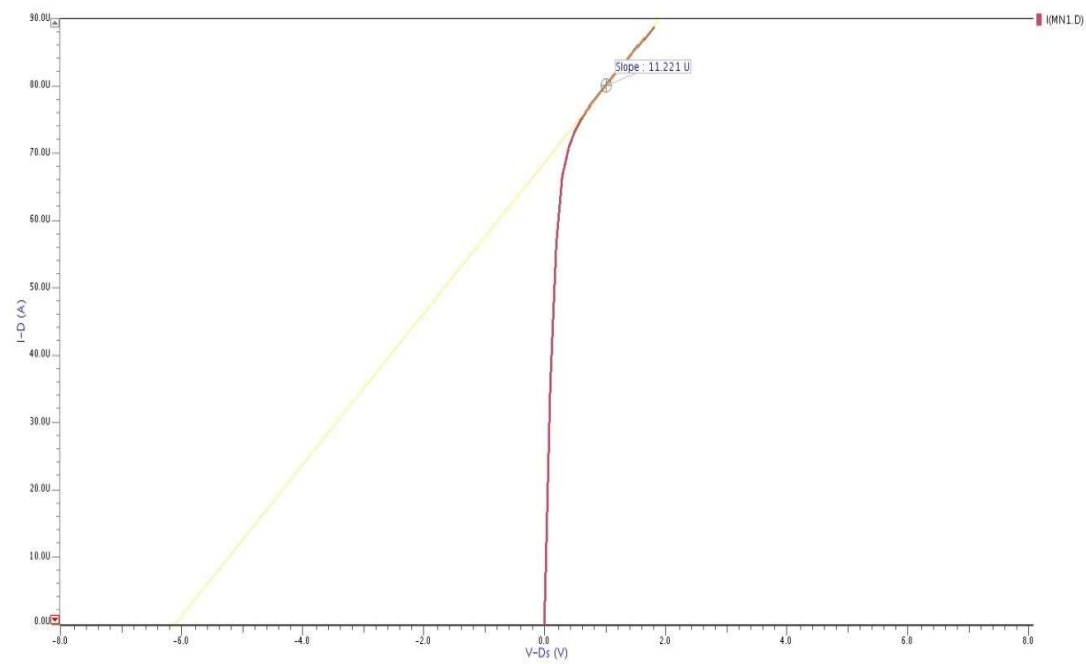

180 nm(W/L=2)

Output Transconductance = $g_0 = 11.211 \mu A/V$

Early Voltage = $V_a = 6.89V$

Channel Length Modulation Factor = $\lambda = 0.145 V^{-1}$


Output Resistance = $R_0 = 89118.6 \Omega$

Drain Current at saturation point = $I_d = 79.323 \mu A$


$V_{gs} - V_{th} = 1.033V$

$\mu_n C_{ox} = 74.33 \mu A/V^2$


PMOS(180nm)

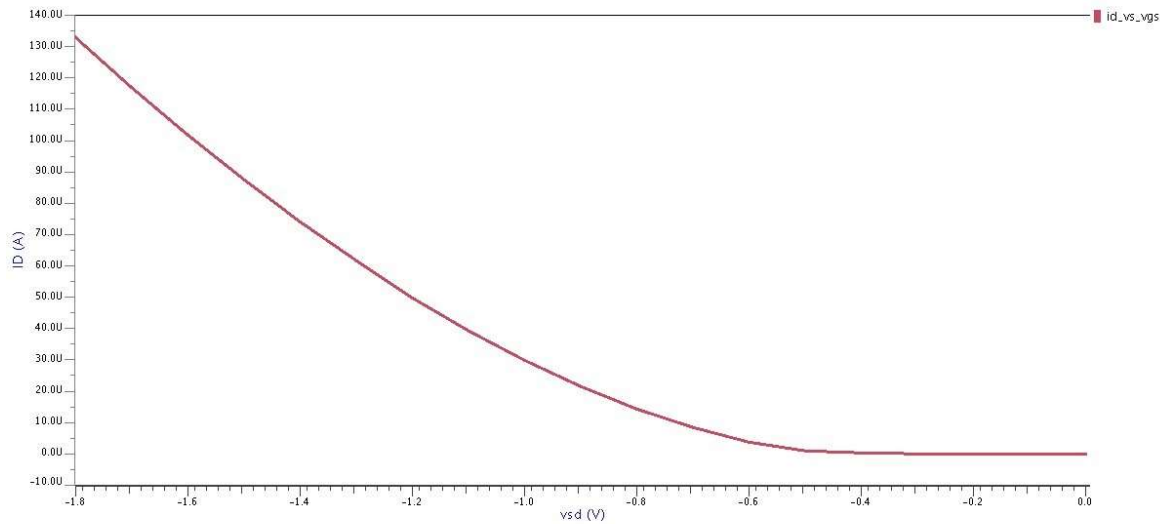


Id V/s Vgs

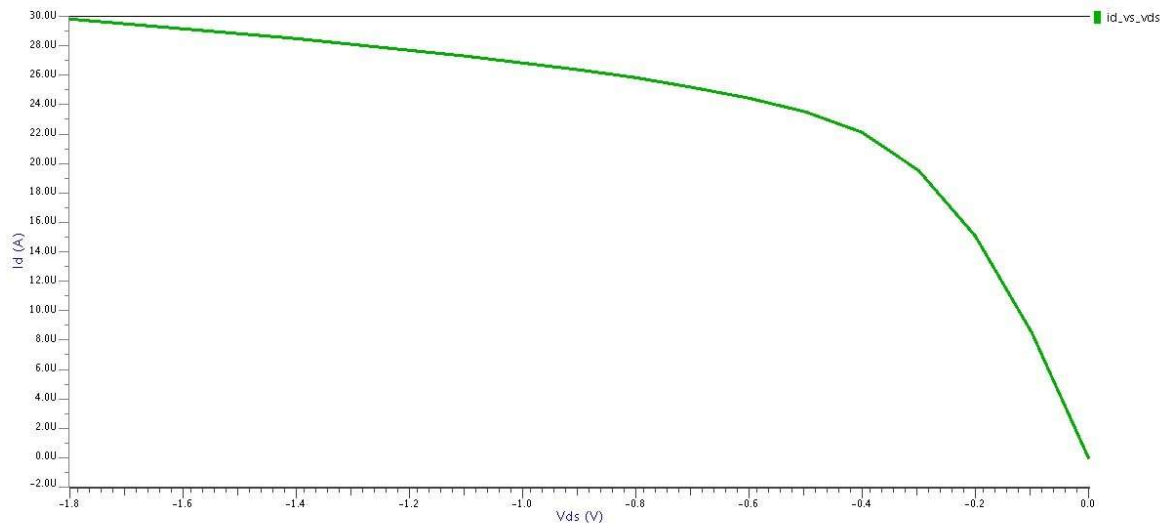

Id V/s Vds

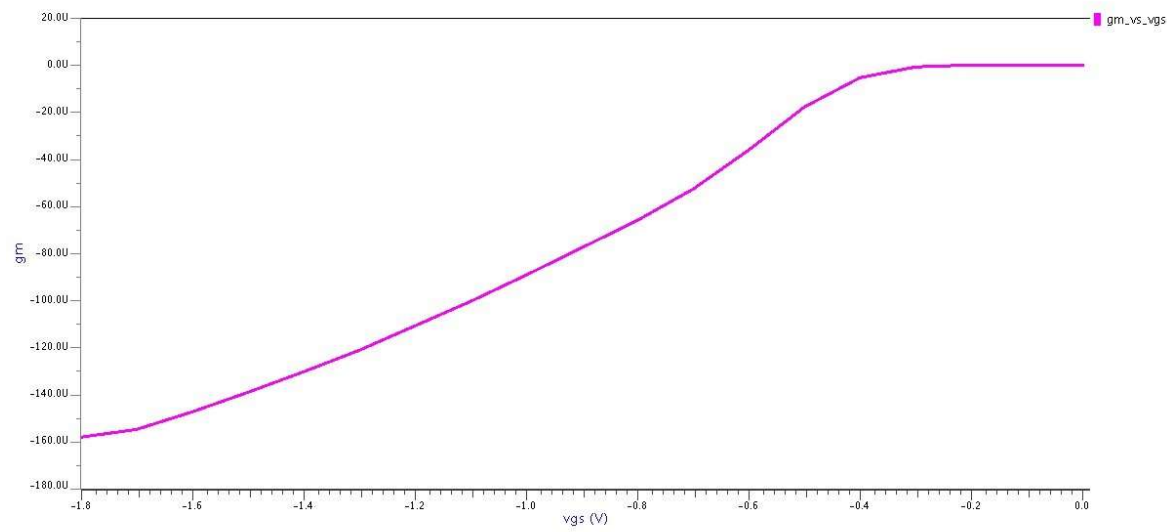

Gm V/s Vgs

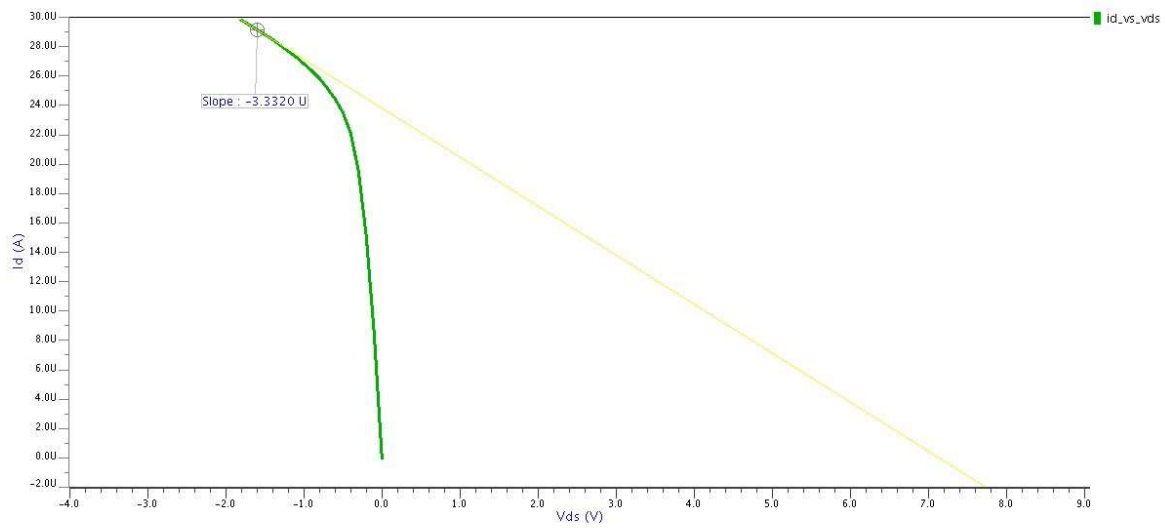

Early Voltage

Output Transconductance = $g_0 = 3.332 \text{ uA/V}$
 Early Voltage = $V_a = 6.98 \text{ V}$
 Channel Length Modulation Factor = $\lambda = 0.143 \text{ V}^{-1}$
 Output Resistance = $R_0 = 300120.04 \text{ ohm}$
 Drain Current at saturation point = $I_d = 29.296 \text{ uA}$
 $V_{gs} - V_{th} = 1.475 \text{ V}$
 $\mu_n C_{ox} = 13.465 \text{ uA/V}^2$

-----XXXXXXXXXXXXXX-----